Instituto Tecnológico de Tepic

Trabajo: Circuitos con polarización directa e indirecta

Nombre: Estrada López Pedro Javier

Materia: Principios eléctricos y aplicaciones digitales

Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales

Grupo: 5C

Docente: Puga Castañeda José Abraham

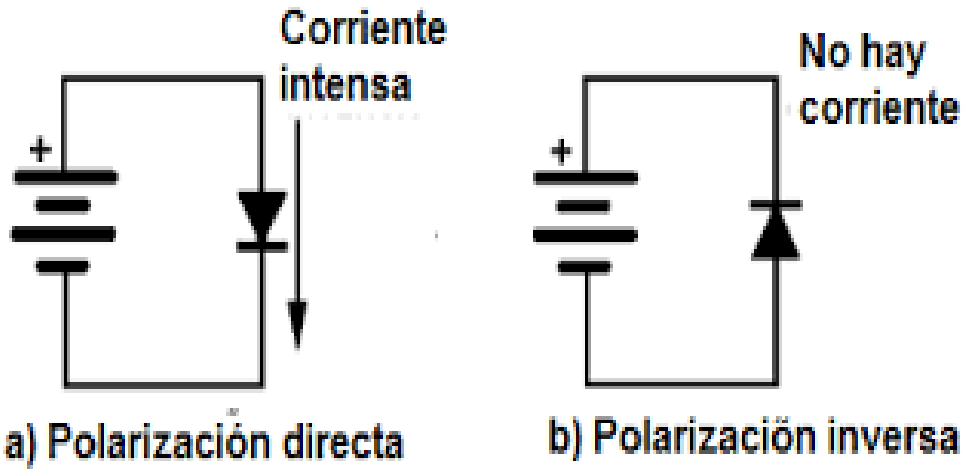

03/2026

Ejercicios realizados:

03/03/26

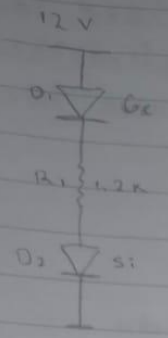

VD1 = 0.3 V
VD2 = 0.7 V
IR1 = 9.16 mA
VR1 = 11 V
ID1 = 9.16 mA
ID2 = 9.16 mA

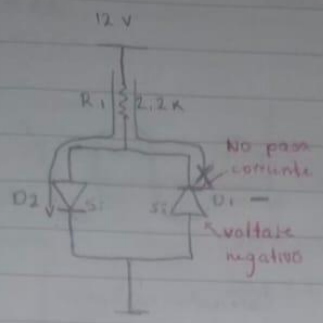

VD1 = -0.7 VD2 = 0.7
IR1 = 5.13 mA
VR1 = 11.3 V
ID1 = 0
ID2 = 5.13 mA

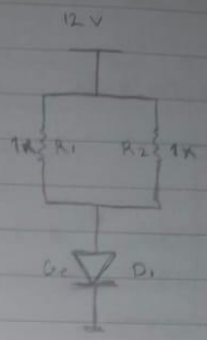

VD1 = 0.3 V ID1 = 11.7 mA
VR1 = 11.7 V
VR2 = 11.7 V
IR1 = 5.85 mA
IR2 = 5.85 mA

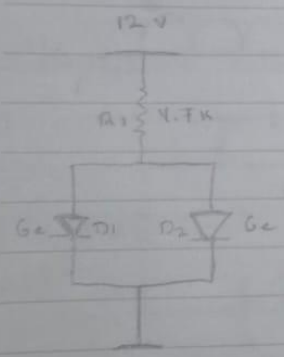

VD1 = 0.3 V
VD2 = 0.3 V
VR1 = 11.7 V
IR1 = 2.49 mA
ID1 = 1.24 mA
ID2 = 1.24 mA

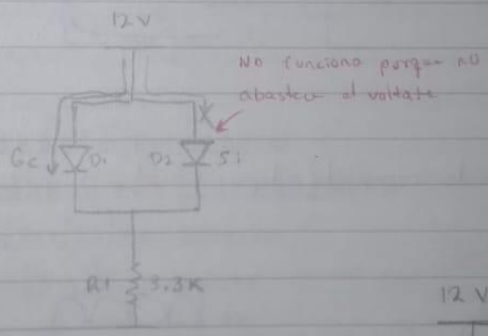

VD1 = 0.3 V
VD2 = 0.3 V
VR1 = 11.7 V
IR1 = 3.54 mA
ID1 = 3.54 mA

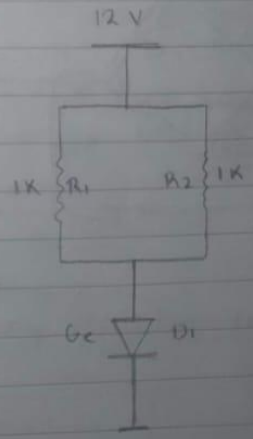

VD1 = 0.3 V
VR1 = 11.7 V
VR2 = 11.7 V
IR1 = 11.7 mA
IR2 = 11.7 mA

$IT = \frac{11.7}{500} = 0.0234\ A$
$= 23.4\ mA$